

## 目录

电子秒表设计 .....	1
1 设计题目 .....	1
2 设计目的 .....	1
3 设计内容及要求 .....	1
4 设计过程 .....	1
4.1 总体设计 .....	1
4.2 关键元件选取 .....	2
4.3 具体电路设计，基于 Altium Designer18 .....	5
4.4 程序设计 .....	8
5 仿真过程，Proteus 8 与 uVersion 联调 .....	10
6 制作与实现 .....	12
6.1 元件的取材与焊接 .....	12
6.2 调试 .....	13
7 遇到的问题与解决方法 .....	14
8 心得体会 .....	14
附件 .....	14

## 图目录

图 1-系统总体框图 .....	2
图 2-STC89C52 引脚图 .....	2
图 3-STC89C52 实物图 .....	2
图 4-单片机内部结构 .....	3
图 5-PNP 引脚.....	4
图 6-数码管引脚 .....	4
图 7-8 段码 .....	4
图 8-数码管内部结构 .....	4
图 9-晶振模块 .....	5
图 10-单片机复位电路 .....	5
图 11-三极管模块 .....	6
图 12-数码管电路 .....	6
图 13-按键模块 .....	7
图 14-定时器 0 中断流程图 .....	8
图 15-INT0 中断流程图.....	8
图 16-INT1 中断流程图.....	8
图 17-主函数执行流程图 .....	9
图 18-启用 Enable Remote.....	10
图 19-激活 uVersion4 中的 Proteus 选项 .....	10
图 20-启动调试 .....	11
图 21-编译工程 .....	11
图 22-全速运行 .....	11

## 表目录

表 1-焊接元件清单 .....	12
------------------	----

## 摘要

随着电子技术的发展，电子技术在各个领域的运用也越来越广泛，人们对它的认识也逐步加深。电子秒表功能设计不断完善，时间设计上不断精确。电子秒表适用于对时间测量精度要求较高的场合。电子秒表用微型电池作能源，电子元件测量显示，可精确至千分之一秒，广泛应用于科学研究、体育运动及国防等方面，在当今非常注重工作效率的社会环境中，定时器能给我们的工作、生活以及娱乐带来很大的方便，充分利用定时器，能有效的加强我们的工作效率。

此次课程设计利用型号为 **STC89C52RC** 的单片机，**8** 段共阳 **LED** 数码管等电子元件来实现简易不带存储功能的电子秒表。

**关键字：**单片机、**STC89C52**、电子秒表、数码管

## **Abstract**

With the development of electronic technology, the application of electronic technology in various fields is more and more extensive, and people's understanding of it is gradually deepened. Electronic stopwatch function design is constantly improved, the time design is constantly accurate. Electronic stopwatch is suitable for the occasion of high time measurement accuracy. Electronic stopwatch with tiny batteries for energy, electronic components, according to the measurement can be accurate to one hundred thousandth of a second, widely used in scientific research, sports and national defense, etc., in today's very pay attention to the social environment, work efficiency of the timer can bring to our work, life and entertainment great convenience, make full use of the timer, can effectively enhance our work efficiency.

This course design uses the single-chip computer STC89C52RC, 8-segment common positive LED digital tube and other electronic components to realize a simple electronic stopwatch without storage function.

**Keywords:** SCM, STC89C52, electronic stopwatch, digital tube

# 电子秒表设计

## 1 设计题目

设计一个电子秒表

## 2 设计目的

- 1、巩固模拟和数字电子技术基础知识，学习 51 单片机，并用其设计电子产品。
- 2、掌握熟悉产品开发的调试方法，增强工程实践能力和综合分析问题的能力。

## 3 设计内容及要求

- 1、学习 51 单片机内部资源，要求熟练掌握单片机 I/O 口，定时器和中断系统的使用。其主要学习以下内容：

- 1) 中央处理器
- 2) 存储器组织
- 3) 片内并行接口
- 4) 8051 的芯片引脚
- 5) 中断
- 6) 定时器/计数器 (T/C)

- 2、设计电子秒表，用 51 单片机 STC89C52 设计控制电路，用 4 位数码管显示，能从 00.00 秒计时到 99.99 秒。

- 1) 秒表计数器元器件选型
- 2) 秒表计数器单片机控制电路设计
- 3) 软件流程框图绘制、应用程序编制，仿真调试
- 4) 电路原理图绘制
- 5) 电路板设计与制作焊接
- 6) 下载程序调试

## 4 设计过程

### 4.1 总体设计

此次电子秒表设计包括：

单片机为 STC89C52RC，晶振电路由 12MHz 晶振和电容构成，复位电路由按键、电容限流电阻构成，按键电路由按键、上拉电阻构成，数码管显示电路由 8 段共阳数码管构成。其电路总设计框图如下：

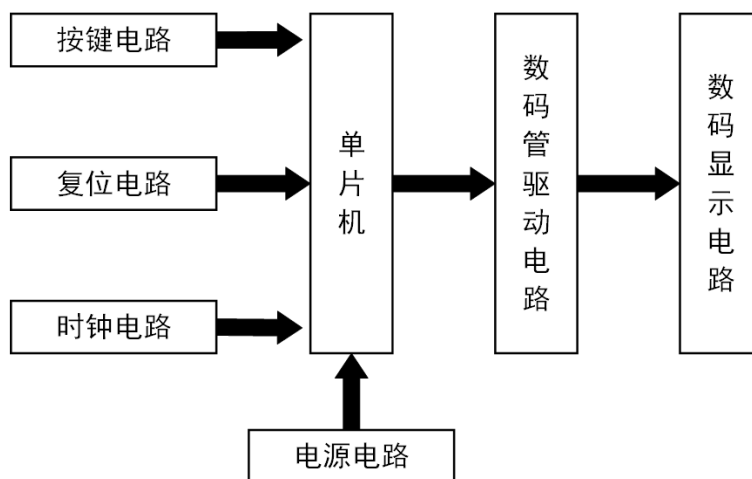


图 1-系统总体框图

## 4.2 关键元件选取

### (一) STC89C52RC

STC89C52RC 是 STC 公司生产的一种低功耗、高性能 CMOS8 位微控制器，具有 8K 字节系统可编程 Flash 存储器。STC89C52 使用经典的 MCS-51 内核，但是做了很多的改进使得芯片具有传统的 51 单片机不具备的功能。在单芯片上，拥有灵巧的 8 位 CPU 和在系统可编程 Flash，使得 STC89C52 为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。

32 位 I/O 口线，看门狗定时器，内置 4KB EEPROM，MAX810 复位电路，3 个 16 位定时器/计数器，4 个外部中断，一个 7 向量 4 级中断结构（兼容传统 51 的 5 向量 2 级中断结构），全双工串行口。另外 STC89C52 可降至 0Hz 静态逻辑操作，支持 2 种软件可选择节电模式。空闲模式下，CPU 停止工作，允许 RAM、定时器/计数器、串口、中断继续使用。

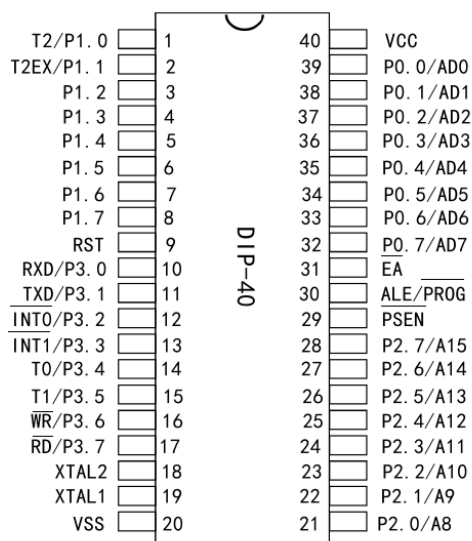


图 2-STC89C52 引脚图



图 3-STC89C52 实物图

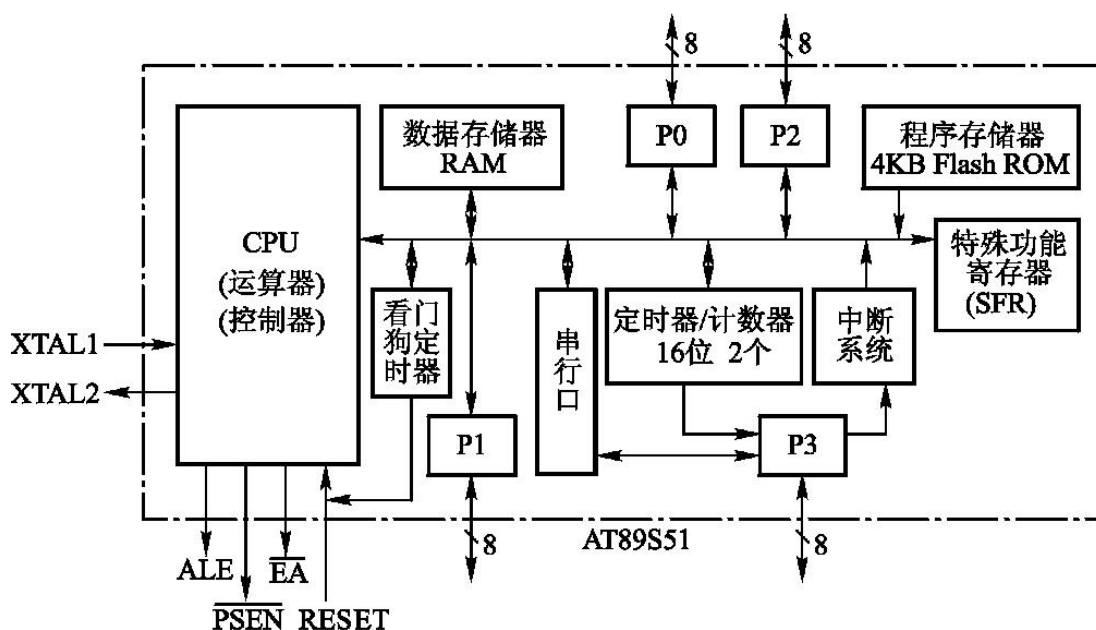


图 4-单片机内部结构

- 1、数据存储器 (RAM)：片内为 128B (52 子系列为 256B)，片外最多可扩 64KB。片内 128B 的 RAM 以高速 RAM 的形式集成，可加快单片机运行的速度和降低功耗
- 2、程序存储器 (Flash ROM)：片内集成有 8KB 的 Flash 存储器，如片内容量不够，片外可外扩至 64KB
- 3、中断系统：具有 6 个中断源，2 级中断优先权
- 4、定时器/计数器：2 个 16 位定时器/计数器 (52 子系列有 3 个)，4 种工作方式
- 5、看门狗定时器 WDT：当 CPU 由于干扰使程序陷入死循环或跑飞时，WDT 可使程序恢复正常运行

#### 关键引脚

**RESET**：复位信号输入，在引脚加上持续时间大于 2 个机器周期的高电平，可使单片机复位。正常工作，此脚电平应  $\leq 0.5V$ 。当看门狗定时器溢出输出时，该脚将输出长达 96 个时钟振荡周期的高电平

**$\overline{EA}$** ：1，读取内部存储器。0，读取外部存储器。

**ALE**：为 CPU 访问外部程序存储器或外部数据存储器提供地址锁存信号，将低 8 位地址锁存在片外的地址锁存器中。

## (二) PNP 型三极管

三极管，全称应为半导体三极管，也称双极型晶体管、晶体三极管，是一种电流控制电流的半导体器件，其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号，也用作无触点开关。晶体三极管，是半导体基本元器件之一，具有电流放大作用，是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的 PN 结，两个 PN 结把整块半导体分成三部分，中间部分是基区，两侧部分是发射区和集电区，排列方式有 PNP 和 NPN 两种。PNP 型三极管，是由 2 块 P 型半导体中间夹着 1 块 N 型半导体所组成的三极管，所以称为 PNP 型三极管。

E 端高电压的时候，当 B 端也是高电压，那么 E 和 C 之间是断开的；当 B 端是低电压，那么 E 和 C 直接导通，实现开关的作用。

 


图 5-PNP 引脚

## (三) 8 段共阳数码管

共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。共阳数码管在应用时应将公共极 COM 接到+5V，3、8 脚在内部是短路的，只需选其一即可。当某一字段发光二极管的阴极为低电平时，相应字段就点亮，当某一字段的阴极为高电平时，相应字段就不亮。

 


图 7-8 段码

 


图 6-数码管引脚

 


图 8-数码管内部结构



### 4.3 具体电路设计，基于 Altium Designer18

#### (一) 晶振模块

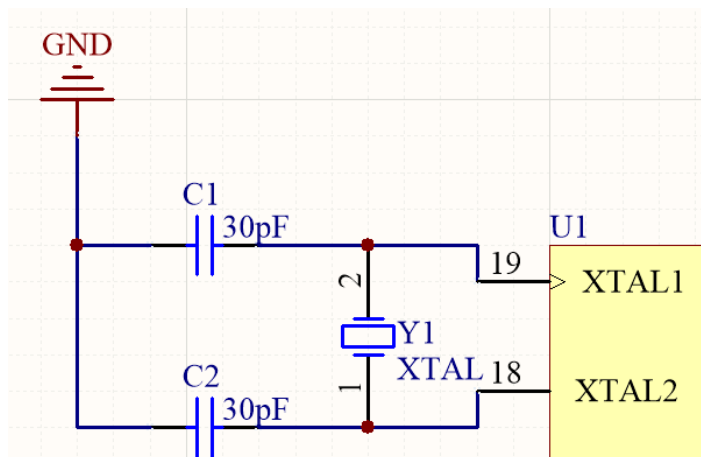


图 9-晶振模块

晶振与单片机的脚 XTAL0 和脚 XTAL1 构成的振荡电路中会产生谐波（也就是不希望存在的其他频率的波）这个波对电路的影响不大，但会降低电路的时钟振荡器的稳定性，为了电路的稳定性起见 ATMEEL 公司只是建议在晶振的两引脚处接入两个 10pf-50pf 的瓷片电容接地来削减谐波对电路的稳定性的影响，所以晶振所配的电容在 10pf-50pf 之间都可以的。

#### (二) 单片机复位模块

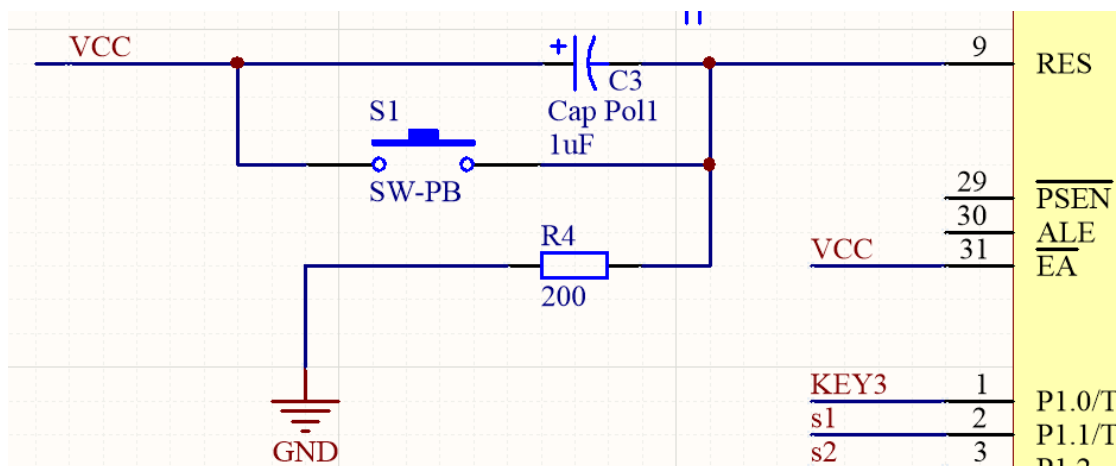


图 10-单片机复位电路

复位电路工作原理如上所示，VCC 上电时，使极性电容 C 充电，在 200 欧电阻上出现高电位电压，使得单片机复位；几个毫秒后，C 充满，200 欧电阻上电流降为 0，电压也为 0，使得单片机进入工作状态。工作期间，按下 S1，C 放电，放电结束后，又充电，在 200 电阻上出现高电压，使得单片机进入复位状态，直到 S1 松手，C 又充电完毕，随后，单片机进入工作状态。

### (三) 三极管开关放大模块

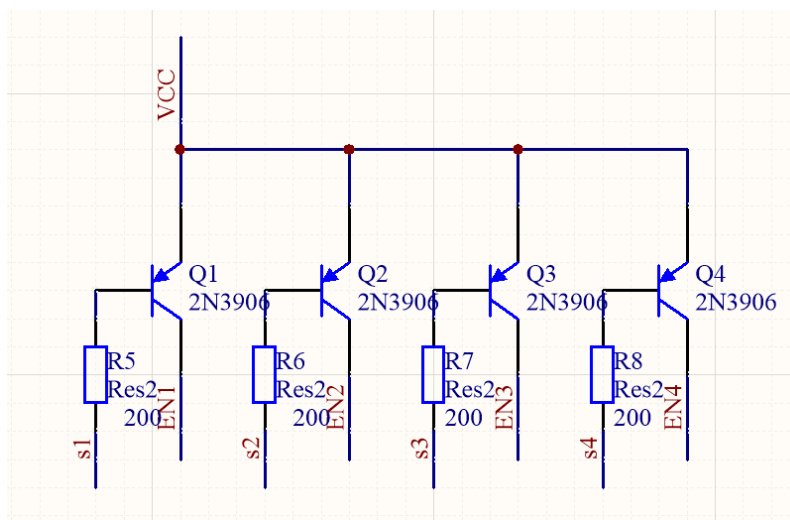


图 11-三极管模块

如上图，PNP 型三极管作为电子开关，当基极  $b$  为低电平，三极管集电极  $c$  和发射极  $e$  导通，集电极  $c$  为高电平，使数码管使能；当基极  $b$  为高电平，三极管集电极  $c$  和发射极  $e$  断开，集电极  $c$  为低电平，使数码管消隐。三极管处于放大区时， $I_c = \beta I_b$ ，将单片机 IO 口的微弱电流放大，驱动数码管。

### (四) 数码管电路

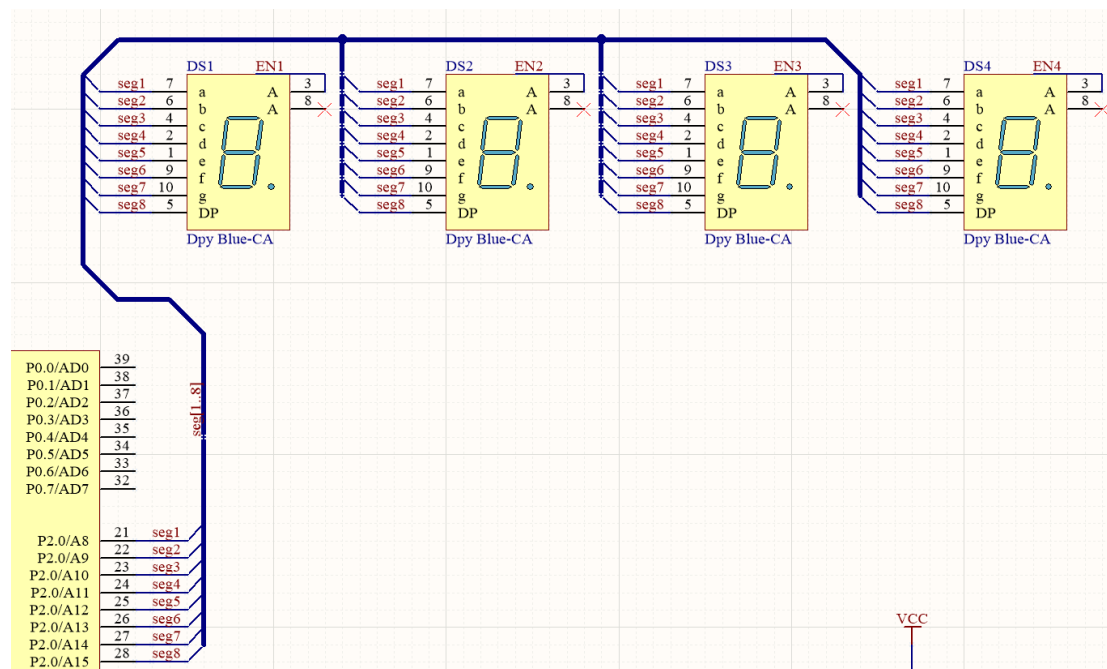


图 12-数码管电路

STC89C52RC 的 P2 口作为驱动 8 段数码管的引脚，分别控制段码  $a, b, c, d, e, f, g, h$ 。当 IO 为低电平，则对应段码亮起；当 IO 为高电平，则对应段码熄灭。

### (五) 按键模块

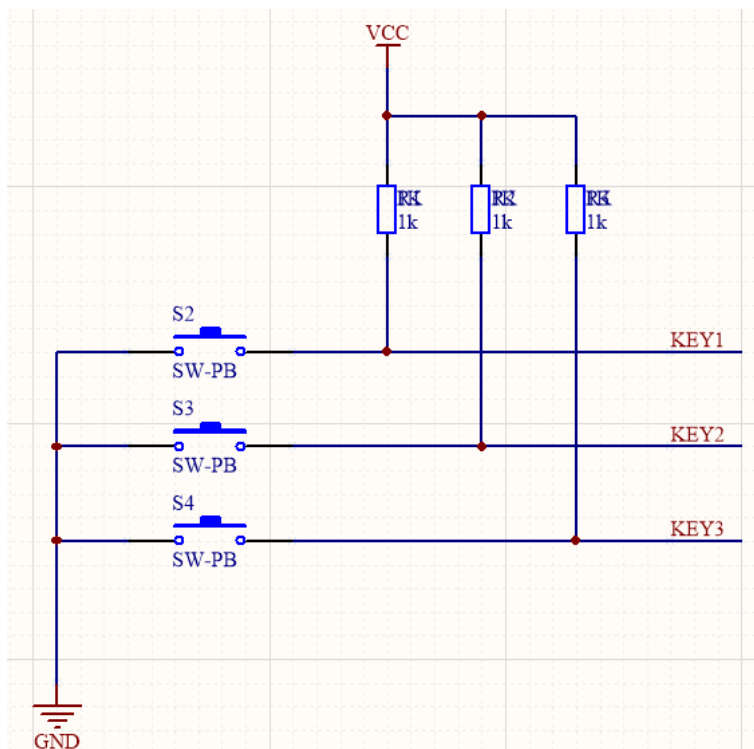


图 13-按键模块

按键模块如上图所示，上拉电阻在上电时默认将按键右端置为高电平。一旦按键按下，电阻下方为低电平并传给 STC89C52 对应引脚。

## 4.4 程序设计

此次的程序设计由 C 语言实现。定义了 8 个自定义函数，2 个全局变量  
它们分别为：

- 1、my\_info()      启动时用来显示自己的个人信息函数
- 2、T0\_initial()    定时器 0 初始化函数
- 3、INT\_initial()   外部中断初始化函数
- 4、key\_check()    按键检测函数
- 5、display\_num(char num,char spot)   数字显示函数
- 6、seg\_enable(char i)   控制数码管的使能函数
- 7、display\_time()   数码管显示函数
- 8、delay()        4ms 延时函数
- 9、count        控制计数，初始化 0
- 10、flag        检测按键，按键的标志位，初始化 0

以下是本次程序设计的流程图，分为主函数执行流程图和中断函数执行流程图：

 


图 14-定时器 0 中断流程图

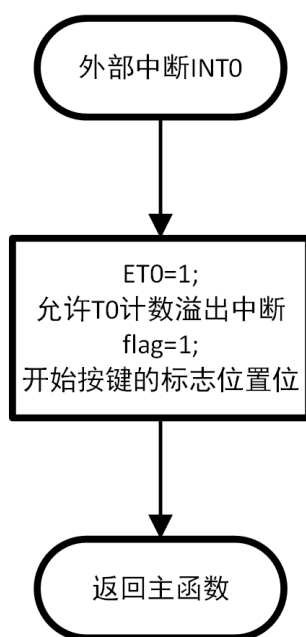


图 15-INT0 中断流程图

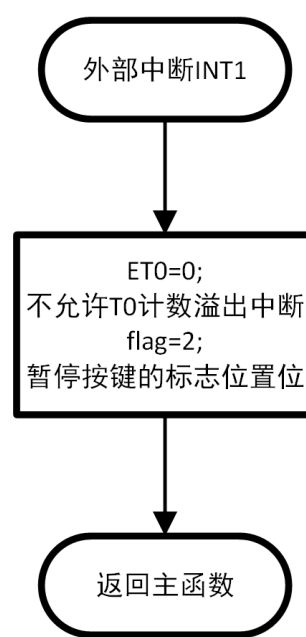


图 16-INT1 中断流程图

此次设计的时 99.99 秒表，精度为 0.01s=10ms，所以需让定时器 0 每 0.01s 进入一次中断，执行 count++并且重新给计数器赋初值。根据 51 单片机外部 12MHz 晶振自定义进入中断的时间公式  $(2^{16} - X) * 10^{-6} = \text{自定义进入中断时间}$ ，计算可得 X=55536，转换成 16 进制为  $(55536)_D = (D8F0)_H$ ，将 D8 赋值给高八位 TH0，将 F0 赋值给低八位 TL0。

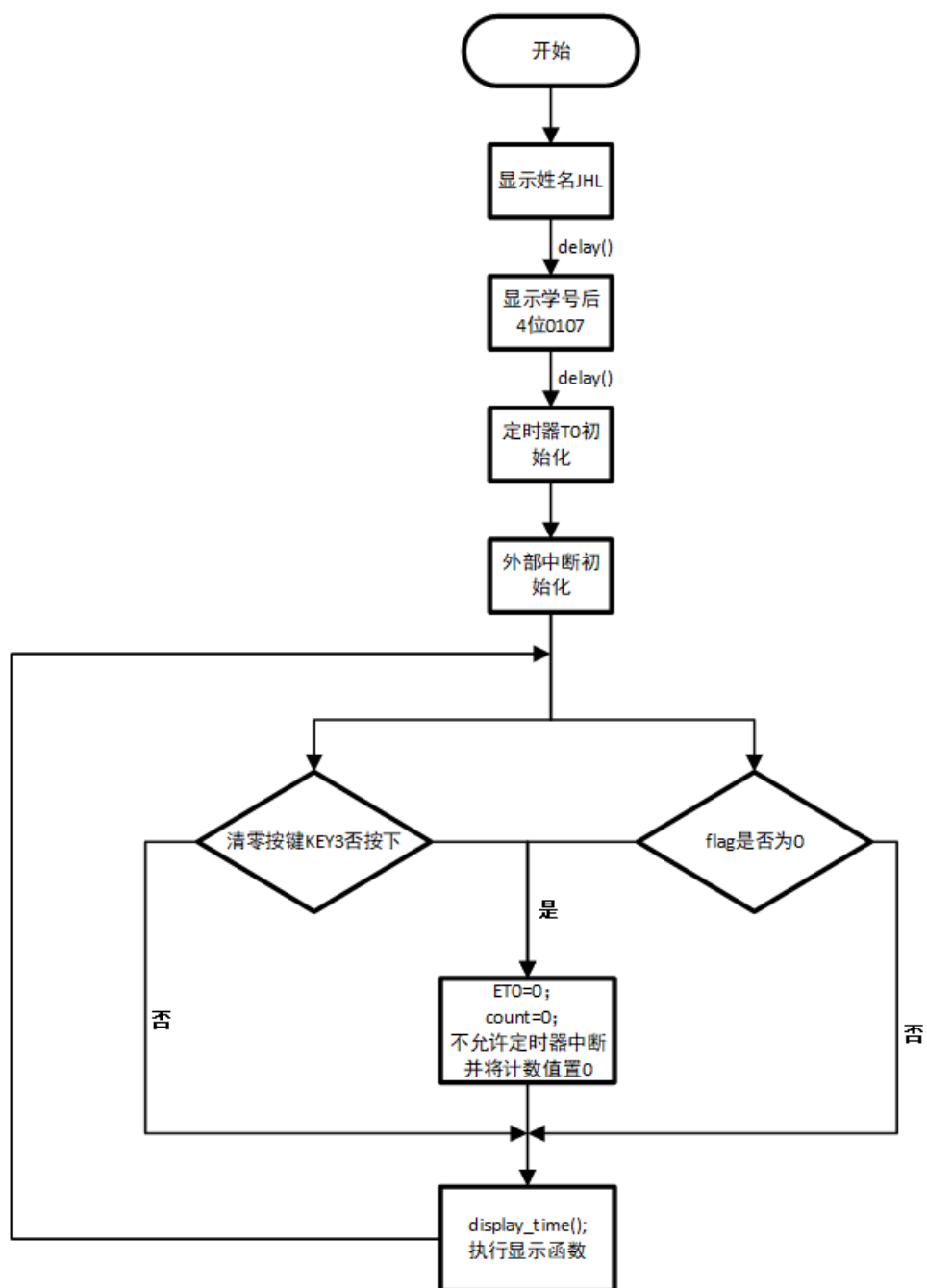


图 17-主函数执行流程图

## 5 仿真过程，Proteus 8 与 uVersion 联调

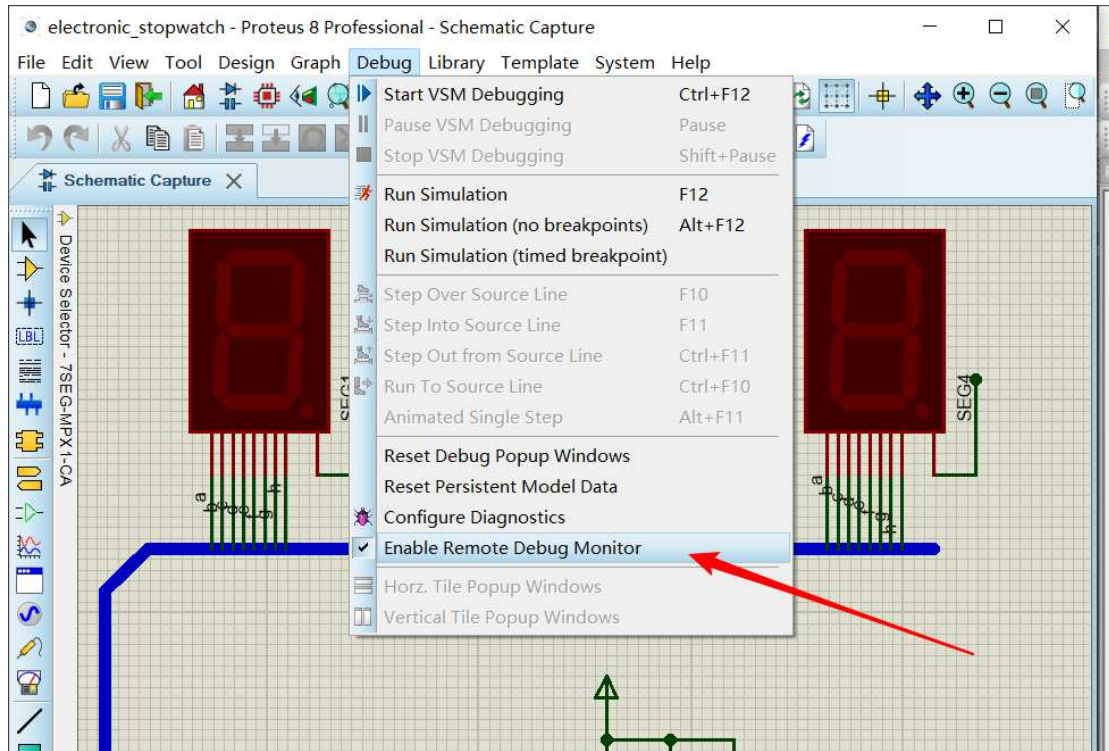


图 18-启用 Enable Remote……

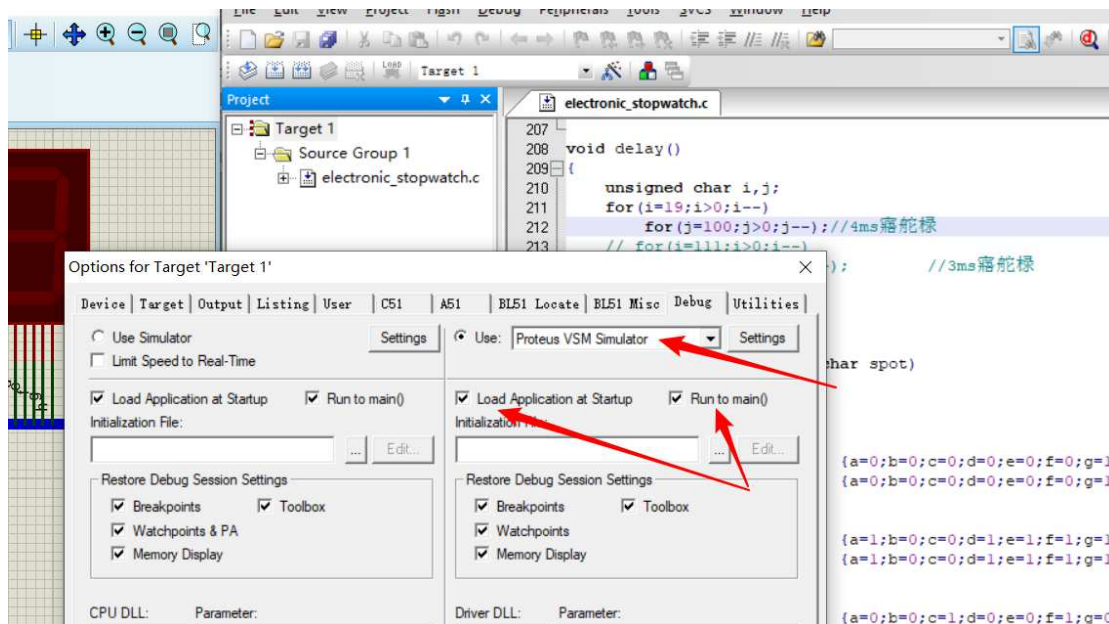


图 19-激活 uVersion4 中的 Proteus 选项



 


图 20-启动调试

 


图 21-编译工程


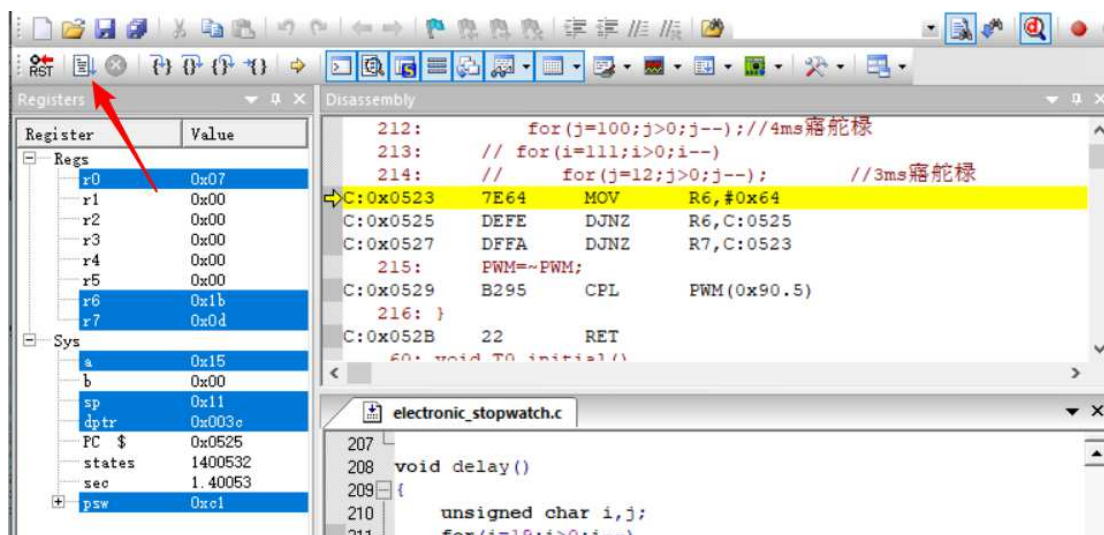


图 22-全速运行

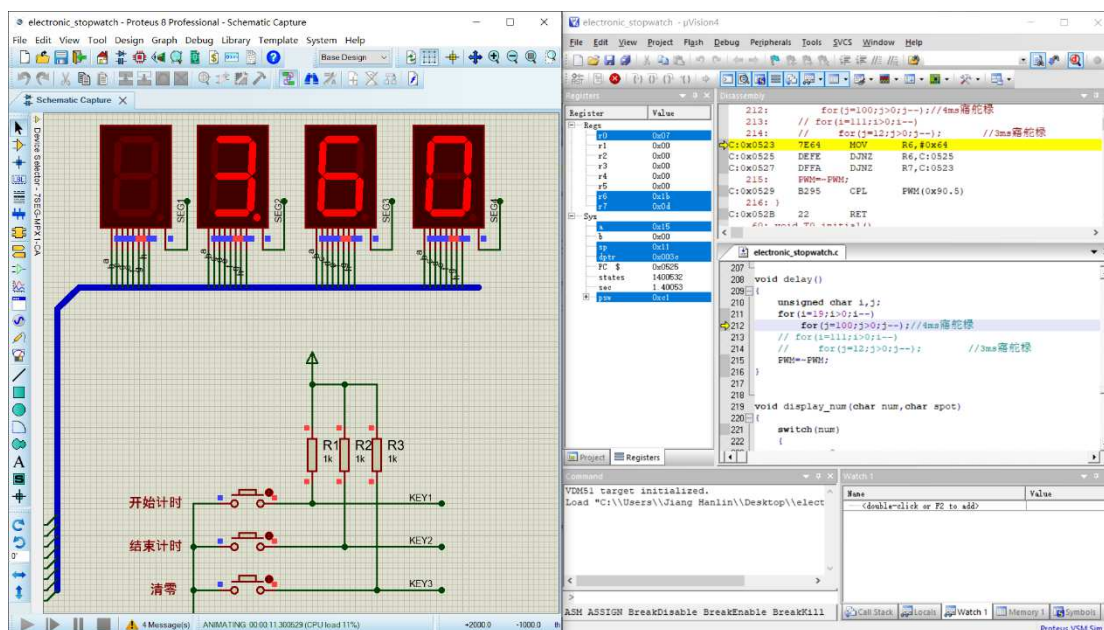

## 6 制作与实现

### 6.1 元件的取材与焊接



以下是此次温度测量放大电路焊接所需要元器件

名称	数量
8*12cmPCB 板	1
共阳数码管	4
1k $\Omega$ 电阻	3
200 $\Omega$ 电阻	1
22 $\Omega$ 电阻	4
四脚轻触开关	4
30pF 瓷片电容	2
12MHz 晶振	1
1 $\mu$ F 电解电容	1
PNP 型三极管	4
STC89C52RC	1
蓝白自锁开关	1
DIP40 插座	2
电源插座	1

表 1-焊接元件清单



## 6.2 调试

  

此次课程设计利用的是人眼的滞留效应，又由于 STC89C52 的 IO 口有限，需将每个数码管依次延时 5ms。由于我对汇编语言的理解不是很深，不清楚延时语句 `delay` 到底执行的时间，我想在 `delay` 语句中写入引脚电平取反，这样一来一定会生成周期固定的 PWM 波。系统上电，借助示波器观察引脚的波形，发现是周期为 8ms，占空比为 50% 的 PWM 波，即延时程序延时了 4ms，符合要求。其他示数一切正常。

## 7 遇到的问题与解决方法

### (一) 单片机复位电路未接 Vcc

由于复位电路没有接 Vcc，系统启动时 Reset 引脚始终为低电平，在运行过程中按下按键没有反应。之后接上 VCC 后，复位电路模块正常工作，系统能够正常复位。

## 8 心得体会

我始终认为电子信息工程是一个非常有潜力的专业，并且我对该专业充满了浓厚的兴趣。虽然说专业课让我学得喘不过气来，难度颇大，但我相信这只是一个阶段性的过渡期。

属于工科的电子信息工程需要我有缜密的分析思维，强大的动手能力和学习能力，这些素养还需后期慢慢培养。时光荏苒，如今我已是一名大三的人了，在大学度过的两年里，我收获了许多宝贵的经验，积累了一定的专业知识与素养，回首看看两年前的自己，我发现自己已不再是刚进大学的是那个对专业一无所知的小白了。我清楚地知道目前我学到的只是专业的冰山一角，剩下的还需要我跟随老师的脚步，课外自己慢慢摸索。

此次的电子秒表运用到了很多之前专业课的知识，尤其是数字电子技术，模拟电子技术。落实到具体的课程设计我才恍然大悟专业知识并不是白学的，原来是这么运用的，也难怪很久以前专业课老师每次上课都会给我们埋下伏笔。以前自己还没有这么深的感触，但越到后来的专业课程设计我渐渐感觉到专业课知识起到对课程设计的支配与指导作用。

2 年下来，算算做过的课程实验加课程设计大概有 30 个左右，之前都是老师带着我们做着课程设计与实验。现在我逐渐摸清了要想做出一个能实现具体功能的成品需要哪几个步骤，常用哪几个模块，怎么把这几个模块联系起来。以我现在的能力，我能够自己设计出能够实现简易功能的成品，当然是建立在查阅资料的基础上。以我自己现在的知识储备量，我知道做出某种功能的成品，电路中运放（OP07 逃不掉）是一定要用到的，运放电路常有电压比较器、差分比例放大电路（需要两个输入信号）、同向比例运算电路（其中一个特例可实现电压跟随器）；有运放就会涉及到正负供电，供电的话就需要电源模块，电源模块有两类，恒流源和恒压源。

我相信之后我还会遇到更大的困难，更大的挑战，不过本身也不就是一路解决问题，克服困难，提升自我的过程么。未来是未知的，我只有不断进步，不断去适应困苦的环境，才能超越自我，达到新的高度。

感谢一路上帮助过我的同学和老师。

## 附件

源程序代码一张

Altium Designer 18 schematic 一张

Altium Designer 18 PCB 一张

Proteus 8 Professional 仿真布局图一张

温度测量放大器实物 PCB 正反面照片一张

```
#include<reg52.h>

void my_info();
void T0_initial();
void INT_initial();
void key_check();
void display_num(char num,char spot);
void seg_enable(char i);
void display_time();
void delay();

sbit a=P2^0;
sbit b=P2^1;
sbit c=P2^2;
sbit d=P2^3;
sbit e=P2^4;
sbit f=P2^5;
sbit g=P2^6;
sbit h=P2^7;
sbit key3=P1^0;//清零
sbit s1=P1^1;//控制数码管 1 显示
sbit s2=P1^2;//控制数码管 2 显示
sbit s3=P1^3;//控制数码管 3 显示
sbit s4=P1^4;//控制数码管 4 显示
sbit PWM=P1^5;
unsigned int count=0;
unsigned char flag=0;

int main()
{
    PWM=0;
    my_info();
    T0_initial();
    INT_initial();
    while(1)
    {
        key_check();//按键检测用来控制 T0 的中断使能
        display_time();
    }
}
```

```
}

void timer0() interrupt 1
{
    count++; //中断函数执行累加计数
    TH0=0xD8;
    TL0=0xF0; //每次进入中断赋初值 55536
}

void key_1() interrupt 0
{
    ET0=1;
    flag=1;
}

void key_2() interrupt 2
{
    ET0=0;
    flag=2;
}

void T0_initial()
{
    TMOD=0x01; //无需配置 C/(T 的反)，因为单片机默认上电是低电平
    TH0=0xD8;
    TL0=0xF0; //给定时器赋初值 55536
    ET0=0; //先不允许 T0 中断
    TR0=1; //启动 T0 计数器
    EA=1; //打开总中断
}

void INT_initial()
{
    EA=0;
    IT0=1;
    EX0=1;
    IT1=1;
    EX1=1;
```

```
    EA=1;
}

void key_check()
{
    static unsigned char now=1;
    unsigned char past;
    past=now;
    if(key3==0)    {flag=3;now=0;}
    else    now=1;

    if(flag==0)    ET0=0;
    else if((past==1)&&(now==0)) {ET0=0;count=0;}
}

void display_time()
{
    if(count>9999)//计满显示
    {
        seg_enable(0);
        display_num(9,0);
        seg_enable(1);

        delay();

        seg_enable(0);
        display_num(9,1);
        seg_enable(2);

        delay();

        seg_enable(0);
        display_num(9,0);
        seg_enable(3);

        delay();
```

```
        seg_enable(4);
        delay();
    }
else if(count>999)//1000~9999 的显示
{
    seg_enable(0);
    display_num(count/1000,0);
    seg_enable(1);

    delay();

    seg_enable(0);
    display_num((count/100)%10,1);
    seg_enable(2);

    delay();

    seg_enable(0);
    display_num((count/10)%10,0);
    seg_enable(3);

    delay();

    seg_enable(0);
    display_num(count%10,0);
    seg_enable(4);

    delay();
}
else if(count>99)//100~999 的显示
{
    seg_enable(0);
    display_num(count/100,1);
    seg_enable(2);

    delay();
```

```
    seg_enable(0);
    display_num((count/10)%10,0);
    seg_enable(3);

    delay();

    seg_enable(0);
    display_num(count%10,0);
    seg_enable(4);

    delay();
}
else if(count>9)//10~99 的显示
{
    seg_enable(0);
    display_num(0,1);
    seg_enable(2);

    delay();

    seg_enable(0);
    display_num(count/10,0);
    seg_enable(3);

    delay();

    seg_enable(0);
    display_num(count%10,0);
    seg_enable(4);

    delay();
}
else
{
    seg_enable(0);
    display_num(0,1);
    seg_enable(2);
```

```
        delay();

        seg_enable(0);
        display_num(0,0);
        seg_enable(3);

        delay();

        seg_enable(0);
        display_num(count,0);
        seg_enable(4);

        delay();
    }
}

void delay()
{
    unsigned char i,j;
    for(i=19;i>0;i--)
        for(j=100;j>0;j--); //4ms 延时
    // for(i=111;i>0;i--)
    //     for(j=12;j>0;j--); //3ms 延时
    PWM=~PWM;
}

void display_num(char num,char spot)
{
    switch(num)
    {
        case 0:
            if(spot==1)    {a=0;b=0;c=0;d=0;e=0;f=0;g=1;h=0;} //显示 0 带点
            else            {a=0;b=0;c=0;d=0;e=0;f=0;g=1;h=1;} //显示 0 不带点
            break;
        case 1:
            if(spot==1)    {a=1;b=0;c=0;d=1;e=1;f=1;g=1;h=0;} //显示 1 带点
```



```

        else                {a=1;b=0;c=0;d=1;e=1;f=1;g=1;h=1;}//显示 1 不带点
        break;
    case 2:
        if(spot==1)         {a=0;b=0;c=1;d=0;e=0;f=1;g=0;h=0;}//显示 2 带点
        else                {a=0;b=0;c=1;d=0;e=0;f=1;g=0;h=1;}//显示 2 不带点
        break;
    case 3:
        if(spot==1)         {a=0;b=0;c=0;d=0;e=1;f=1;g=0;h=0;}//显示 3 带点
        else                {a=0;b=0;c=0;d=0;e=1;f=1;g=0;h=1;}//显示 3 不带点
        break;
    case 4:
        if(spot==1)         {a=1;b=0;c=0;d=1;e=1;f=0;g=0;h=0;}//显示 4 带点
        else                {a=1;b=0;c=0;d=1;e=1;f=0;g=0;h=1;}//显示 4 不带点
        break;
    case 5:
        if(spot==1)         {a=0;b=1;c=0;d=0;e=1;f=0;g=0;h=0;}//显示 5 带点
        else                {a=0;b=1;c=0;d=0;e=1;f=0;g=0;h=1;}//显示 5 不带点
        break;
    case 6:
        if(spot==1)         {a=0;b=1;c=0;d=0;e=0;f=0;g=0;h=0;}//显示 6 带点
        else                {a=0;b=1;c=0;d=0;e=0;f=0;g=0;h=1;}//显示 6 不带点
        break;
    case 7:
        if(spot==1)         {a=0;b=0;c=0;d=1;e=1;f=1;g=1;h=0;}//显示 7 带点
        else                {a=0;b=0;c=0;d=1;e=1;f=1;g=1;h=1;}//显示 7 不带点
        break;
    case 8:
        if(spot==1)         {a=0;b=0;c=0;d=0;e=0;f=0;g=0;h=0;}//显示 8 带点
        else                {a=0;b=0;c=0;d=0;e=0;f=0;g=0;h=1;}//显示 8 不带点
        break;
    case 9:
        if(spot==1)         {a=0;b=0;c=0;d=0;e=1;f=0;g=0;h=0;}//显示 9 带点
        else                {a=0;b=0;c=0;d=0;e=1;f=0;g=0;h=1;}//显示 9 不带点
    }
}

void my_info()
{

```

```
    unsigned char i,j;
    for(i=100;i>0;i--)
    {
        seg_enable(2);
        a=1;b=0;c=0;d=0;e=0;f=1;g=1;h=1;
        delay();
        seg_enable(3);
        a=1;b=0;c=0;d=1;e=0;f=0;g=0;h=1;
        delay();
        seg_enable(4);
        a=1;b=1;c=1;d=0;e=0;f=0;g=1;h=1;
        delay();
    }
    for(j=100;j>0;j--)
    {
        seg_enable(1);
        display_num(0,0);
        delay();
        seg_enable(2);
        display_num(1,0);
        delay();
        seg_enable(3);
        display_num(0,0);
        delay();
        seg_enable(4);
        display_num(7,0);
        delay();
    }
}

void seg_enable(char i)
{
    switch(i)
    {
        case 0:    s1=1;s2=1;s3=1;s4=1;    break;
        case 1:    s1=0;s2=1;s3=1;s4=1;    break;
        case 2:    s1=1;s2=0;s3=1;s4=1;    break;
        case 3:    s1=1;s2=1;s3=0;s4=1;    break;
```

```
case 4:    s1=1;s2=1;s3=1;s4=0;
    }
}
```